

IC Design HW2

B10901176 蔡弘祥


(6) And2

Input waveform: v(ina), v(inb)


Output waveform: v(out)

Cells: nand2, inverter

Transistor-level diagram & Truth table

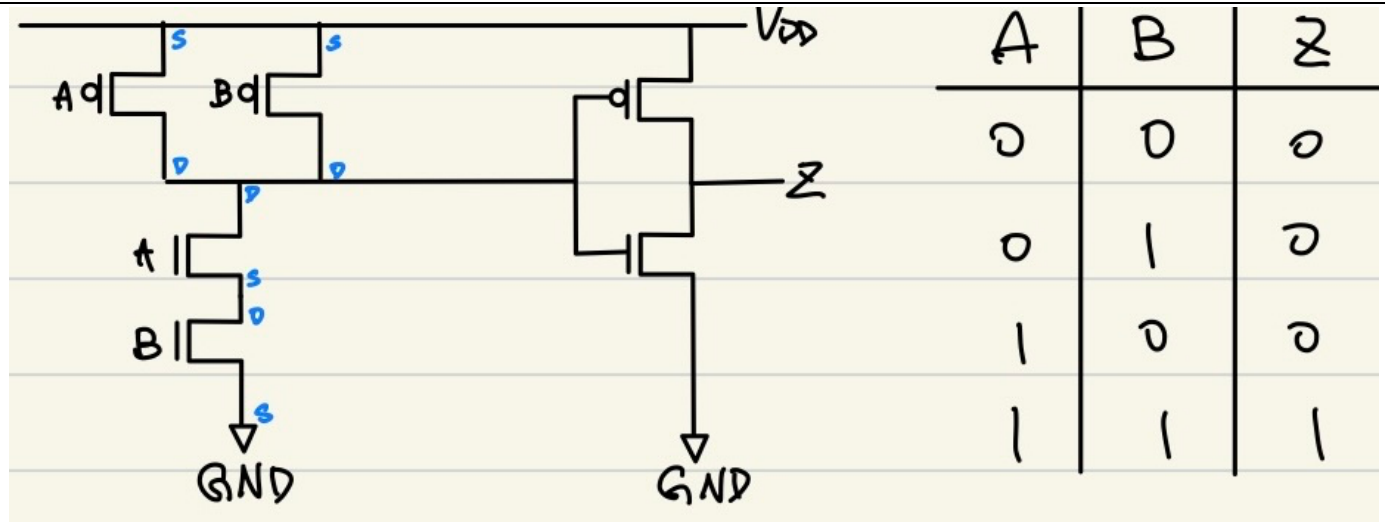

Waveform

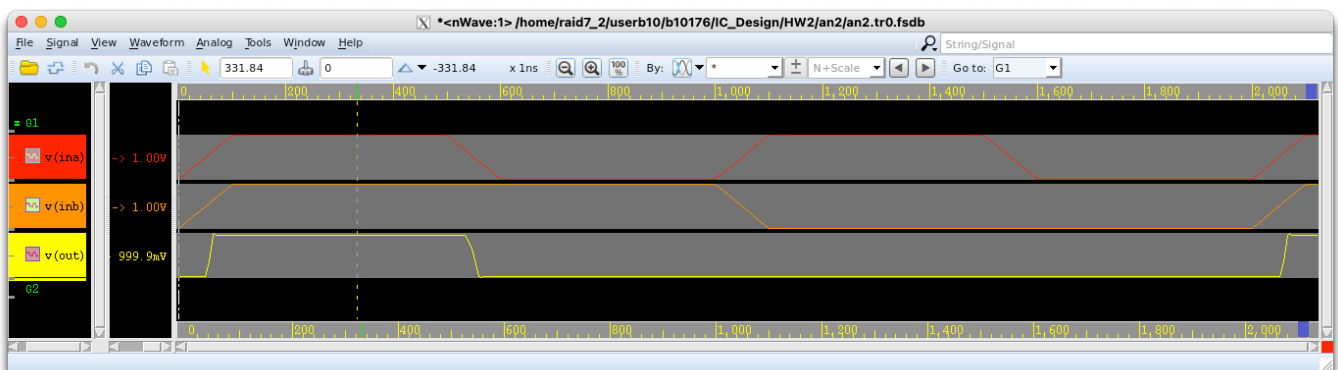


(10) FA1

Input waveform: v(ina), v(inb), v(inci)

Output waveform: v(outco), v(outs)

Cells: $(AB+CI(A+B))'$, inverter*4, xnor, xor

Transistor-level diagram & Truth table

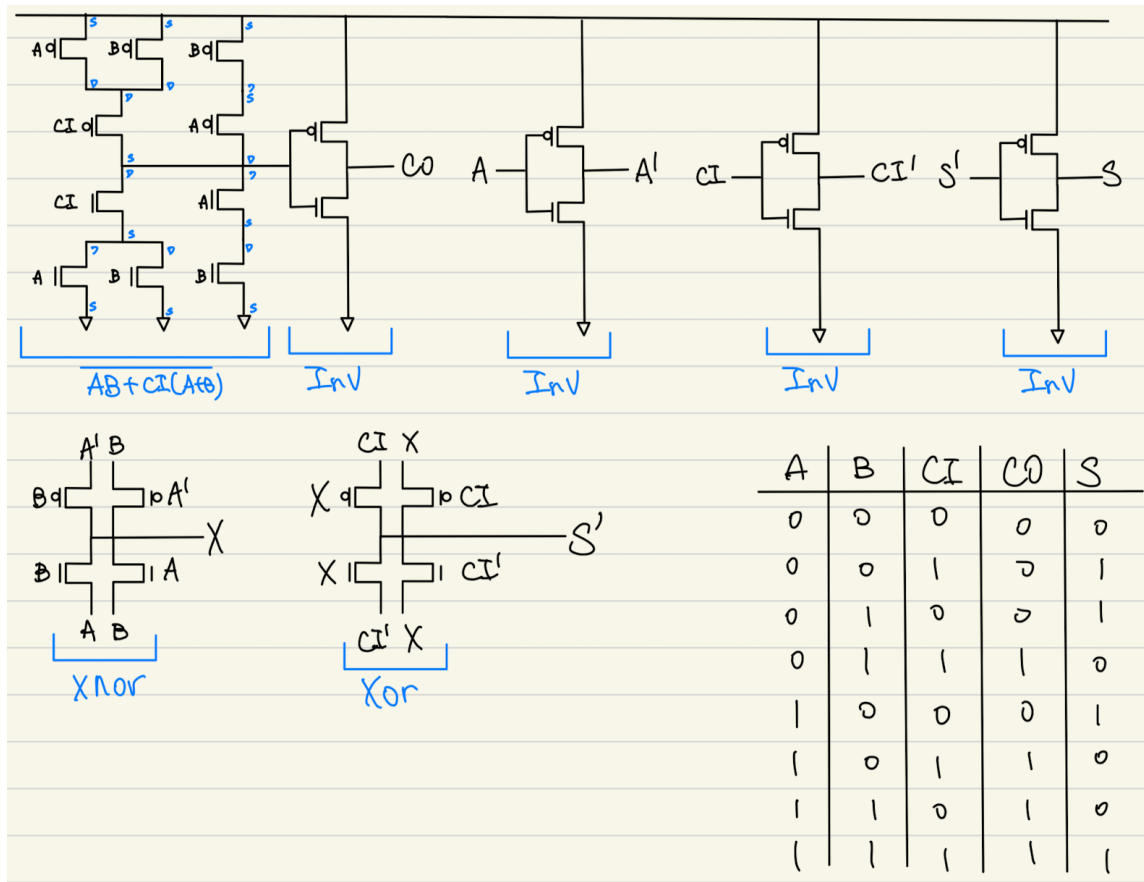

Waveform

